



Ripple Cary Adder

1 message

ABHINAV M <23pmm11@uohyd.ac.in>

Thu, Mar 21, 2024 at 4:01 PM

To: "Dr. Samrat L. Sabat" <slssp@uohyd.ac.in>

Cc: bhawna gomber <bhawna.gomber@uohyd.ac.in>

Code

```
module fad1(input x, y, ci, output s, co);
    wire w1,w2,w3;
    xor G1(w1, x, y);
    xor G2(s, w1, ci);
    and G3(w2, w1, ci);
    and G4(w3, x, y);
    or G5(co, w2, w3);
endmodule
```

```
module rca(X, Y, S, Co);
    input [7:0] X, Y;
    output [7:0] S;
    output Co;
    wire w1,w2,w3,w4,w5,w6,w7;
```


```
    fad1 u1(X[0], Y[0], 1'b0, S[0], w1);
    fad1 u2(X[1], Y[1], w1, S[1], w2);
    fad1 u3(X[2], Y[2], w2, S[2], w3);
    fad1 u4(X[3], Y[3], w3, S[3], w4);
    fad1 u5(X[4], Y[3], w4, S[4], w5);
    fad1 u6(X[5], Y[3], w5, S[5], w6);
    fad1 u7(X[6], Y[3], w6, S[6], w7);
    fad1 u8(X[7], Y[3], w7, S[7], Co);
endmodule
```

TB


```
module tb_rca();
    reg[7:0]X,Y;
    wire [7:0]S;
    wire Co;
    rca uut(X, Y, S, Co);
    initial begin
        X=8'd5;
        Y=-8'd6;
```

```
#100 $finish;  
end  
endmodule
```

Elaborated Design

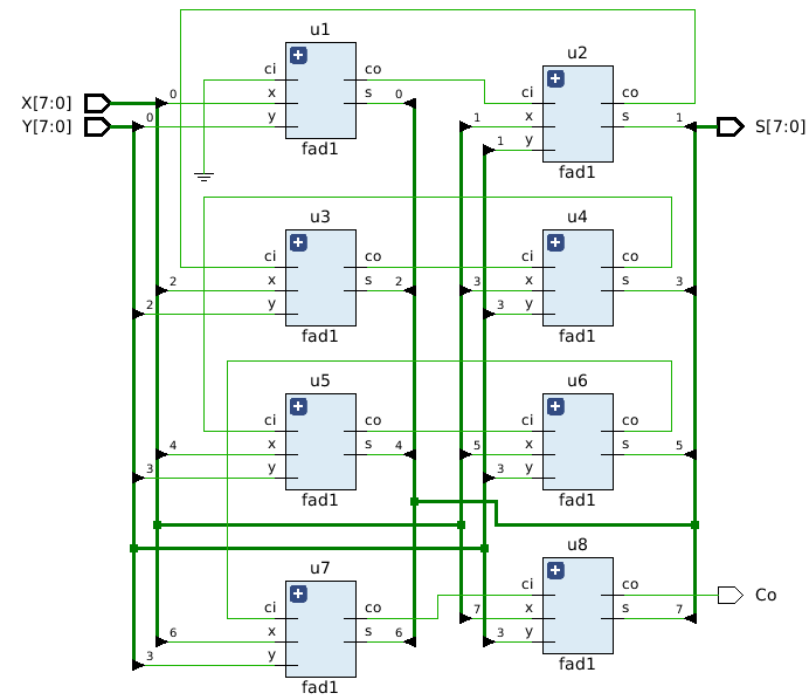

Waveform

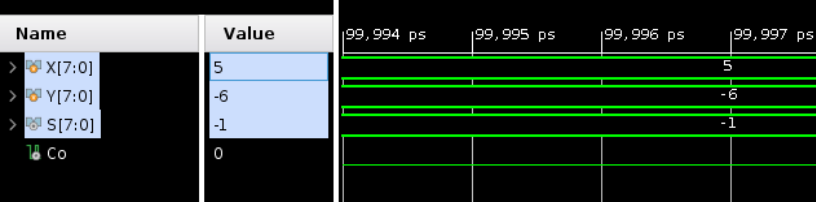

Best,
Abhinav M
23PMMT11